

LAB SĂPTĂMÂNĂ 2 - CA

CIRCUITE LINIARE - RC trece-jos


1. SCOPUL LUCRĂRII

Scopul lucrării este de a studia experimental trecerea semnalelor de diferite forme prin circuitele RC-trece jos.

2. CONSIDERAȚII TEORETICE

Circuitele de tip RC, LC și RLC sunt circuite liniare. De asemenea, transformătoarele de impulsuri, liniile de întârziere și amplificatoarele de impulsuri. În cadrul circuitelor liniare semnalele nesinusoidale suferă distorsiuni, pe când cele sinusoidale nu, la ieșire, tot o formă sinusoidală.

2.1 CIRCUITE RC-TRECE JOS

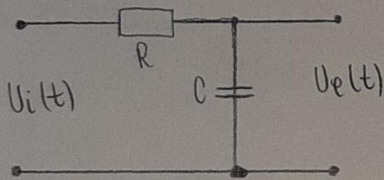

Circuitul RC-trece jos are proprietatea că are atenuarea în funcție de frecvența semnalului de intrare. Dacă semnalul aplicat la intrare

este sinusoidal, componentele sale de frecvență joasă apar la ieșire cu o atenuare mai mică decât ale de frecvență înaltă.

a) Avem semnalul de intrare sinusoidal de frecvență f

• atenuarea:

$$A = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

$$A = \frac{U_e}{U_i}$$


• defazajul:

$$\varphi = -\arctg(\omega RC)$$


$$\varphi = -\frac{\omega T}{2\pi}$$

b) Semnalul de intrare impuls (T - perioadă, t_i - durată)


~~$RC < t_i$~~

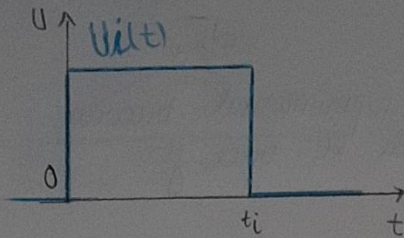


$RC < t_i$

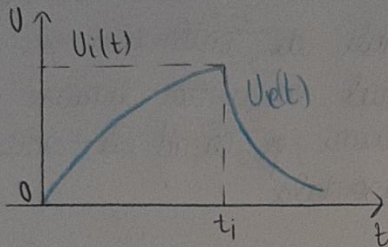


$RC \ll t_i$

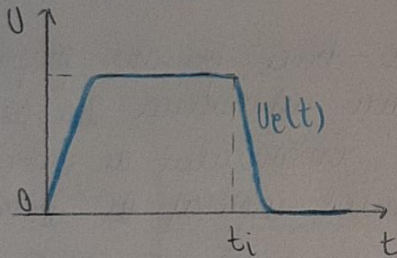


c) Semnal de intrare rectangular

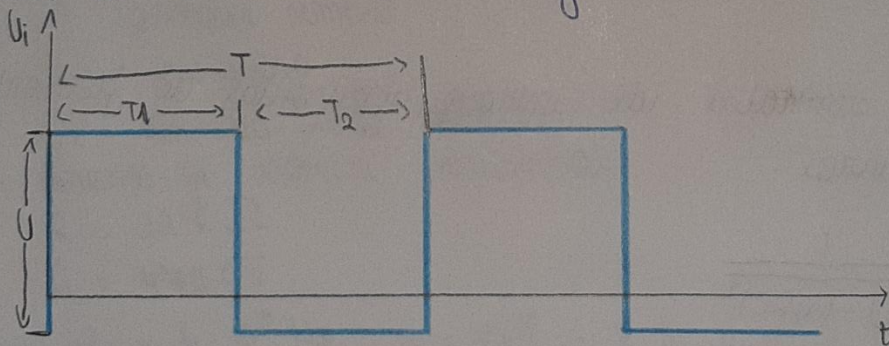

$RC \ll \min(T_1, T_2)$

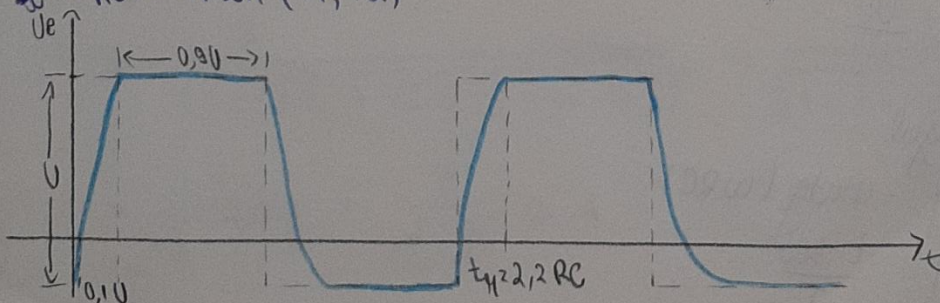

$$RC \ll \max(T_1, T_2)$$

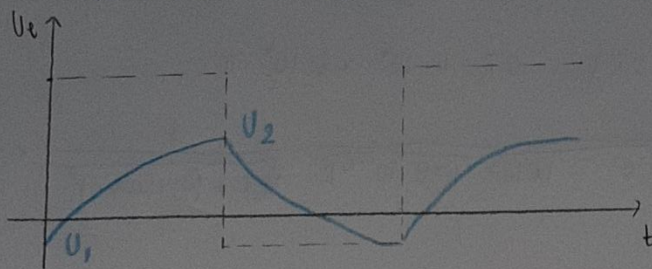


$$\text{Perioada } T_1 = T_2 = \frac{1}{2} T$$

$$U_1 = -\frac{U}{2} \cdot \frac{1-e^{-x}}{1+e^{-x}}$$

$$U_2 = \frac{U}{2} \cdot \frac{1-e^{-x}}{1+e^{-x}}$$

$$x = \frac{T}{2RC}$$

3. MERGUL LUCRĂRII

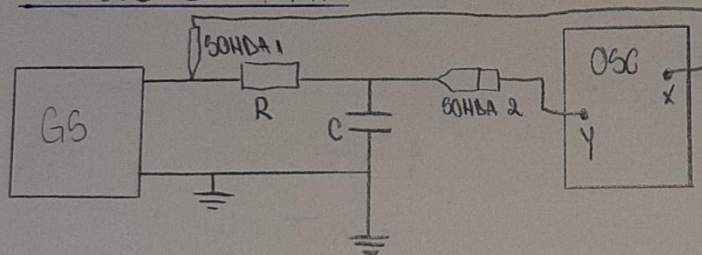

GS - generator semnal

OSC - osciloscop

X, Y - intrări semale osciloscop

3.1.1 Semnal de intrare sinusoidal

$$R = 12 \text{ k}\Omega$$


$$C = 470 \text{ pF}$$

$$A. \omega) f_1 = 4 \cdot 10^3 \text{ Hz}, \omega_1 = 2\pi f_1 = 2 \cdot \pi \cdot 4 \cdot 10^3 = 8 \cdot 10^3 \pi$$

$$A_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + (8 \cdot 10^3 \pi \cdot 12 \cdot 10^3 \cdot 470 \cdot 10^{-12})^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (4,512 \cdot 10^{-2} \cdot \pi)^2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + 0,02}} = \frac{1}{\sqrt{1,02}} \approx 1$$

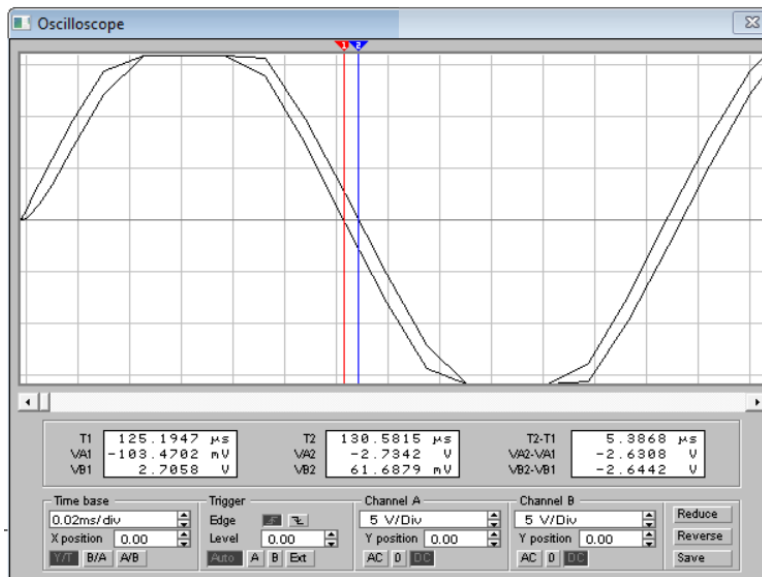
$$\varphi_1 = \frac{t_1 \cdot 360^\circ}{T_1} = \frac{55 \mu s \cdot 360^\circ}{250 \mu s} \approx 80^\circ 93,6^\circ$$



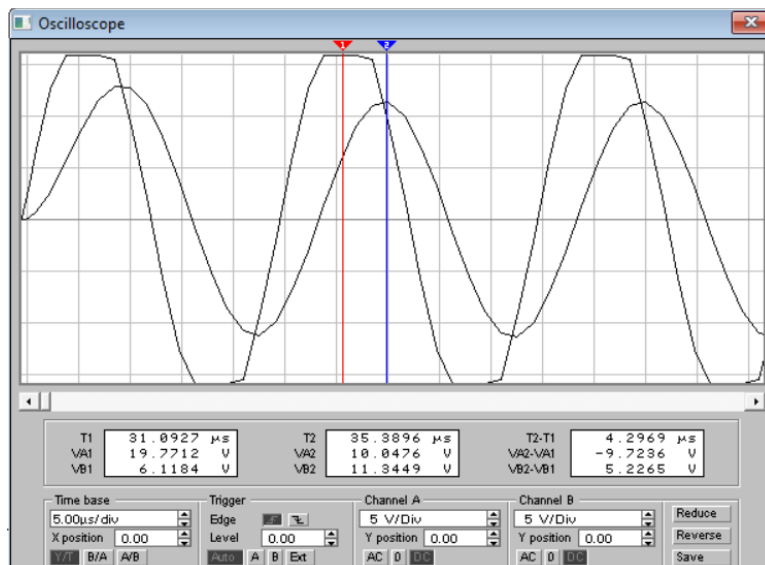b) $f_2 \approx 4 \cdot 10^4 \text{ Hz} \approx 40 \text{ kHz}$
 $\omega_2 = 8 \cdot 10^4 \pi$

$$A_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_2 R_e)^2}} \approx \frac{1}{\sqrt{1 + (0,4512\pi)^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,58$$

$$\varphi_2 = \frac{t_2 \cdot 360^\circ}{T_2} \approx \frac{80 \mu s \cdot 360^\circ}{25 \mu s} \approx 86,4^\circ$$




$$c) f_3 \approx 4 \cdot 10^5 \text{ Hz} \approx 400 \text{ kHz}$$


$$\omega_3 \approx 8 \cdot 10^5 \pi$$




$$A_3 \approx \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_3 R C)^2}} \approx \frac{1}{\sqrt{1 + 200}} \approx \frac{1}{14,18} \approx 0,07$$


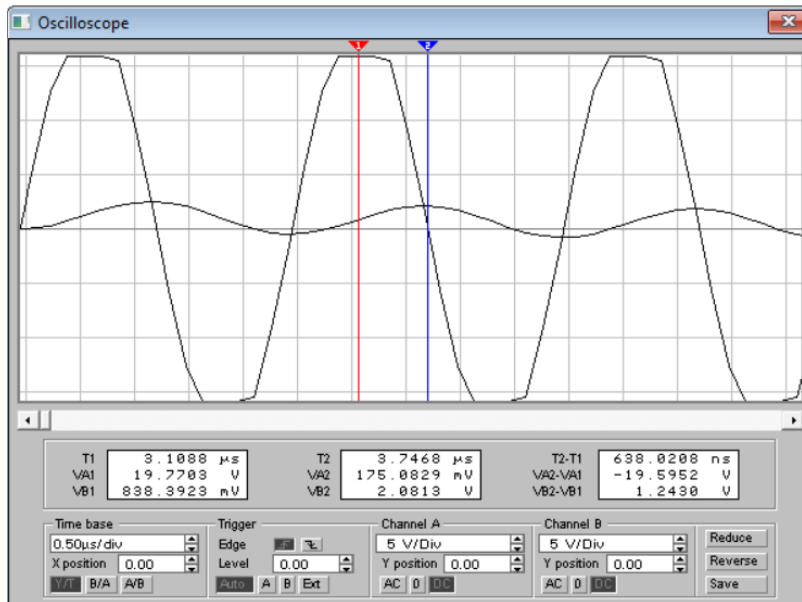
$$\varphi_3 \approx \frac{t_3 \cdot 360^\circ}{T_3} \approx \frac{650 \text{ ns} \cdot 360^\circ}{2,5 \mu\text{s}} \approx 93,6^\circ$$


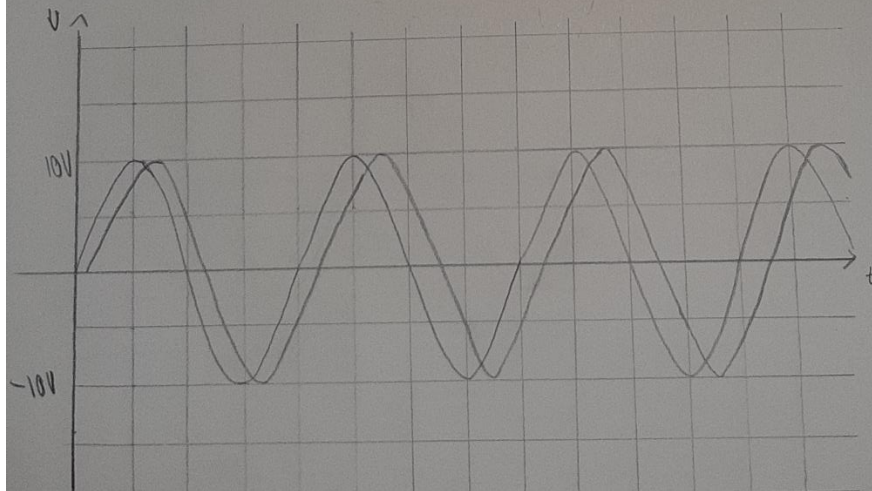
$$b. a) f_1 \approx 4 \cdot 10^3 \text{ Hz}$$



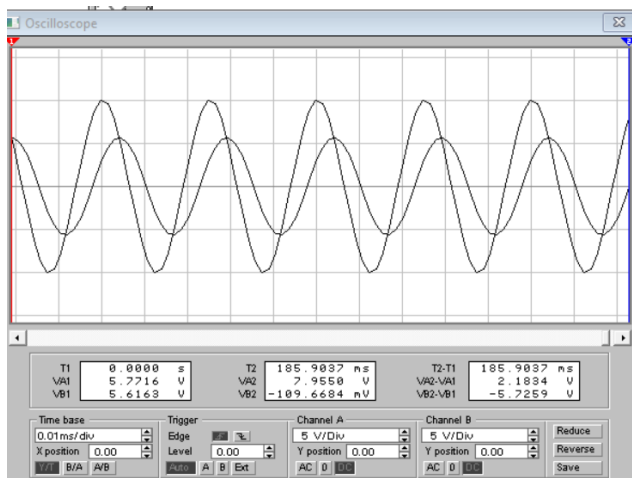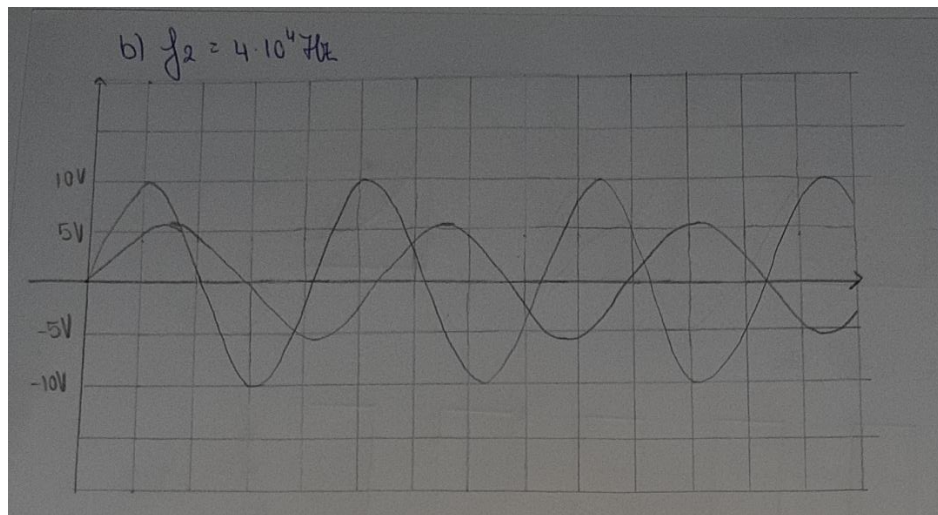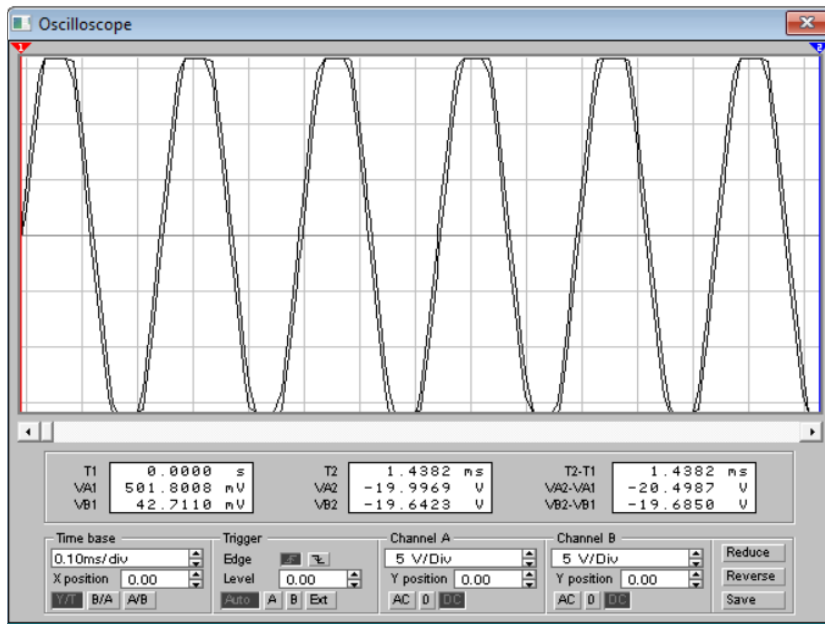

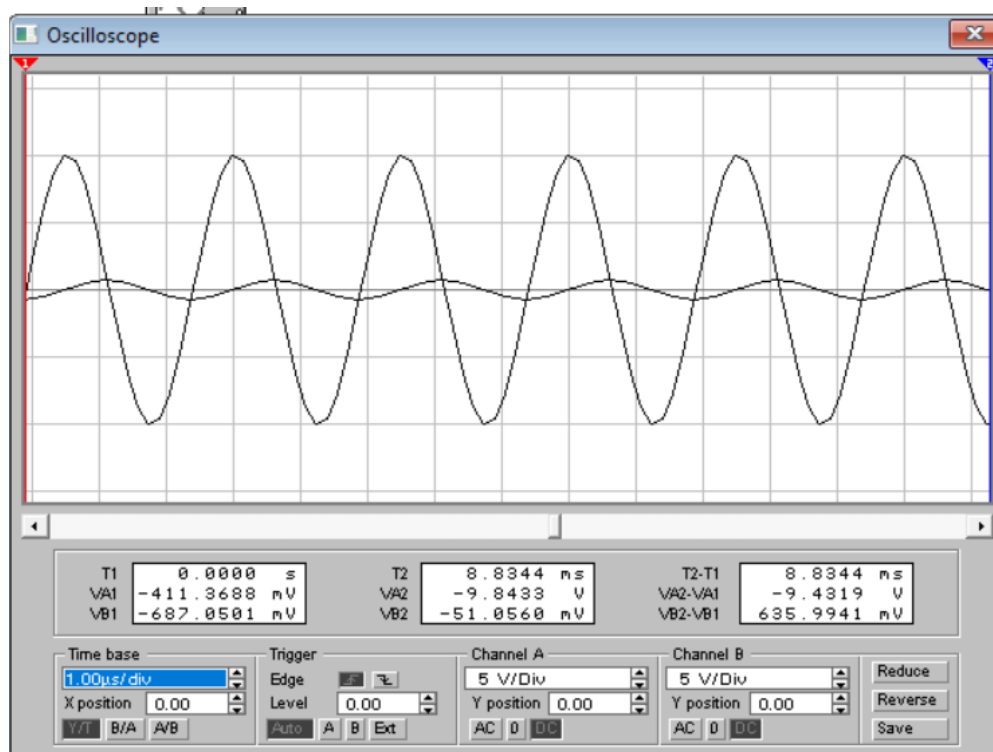
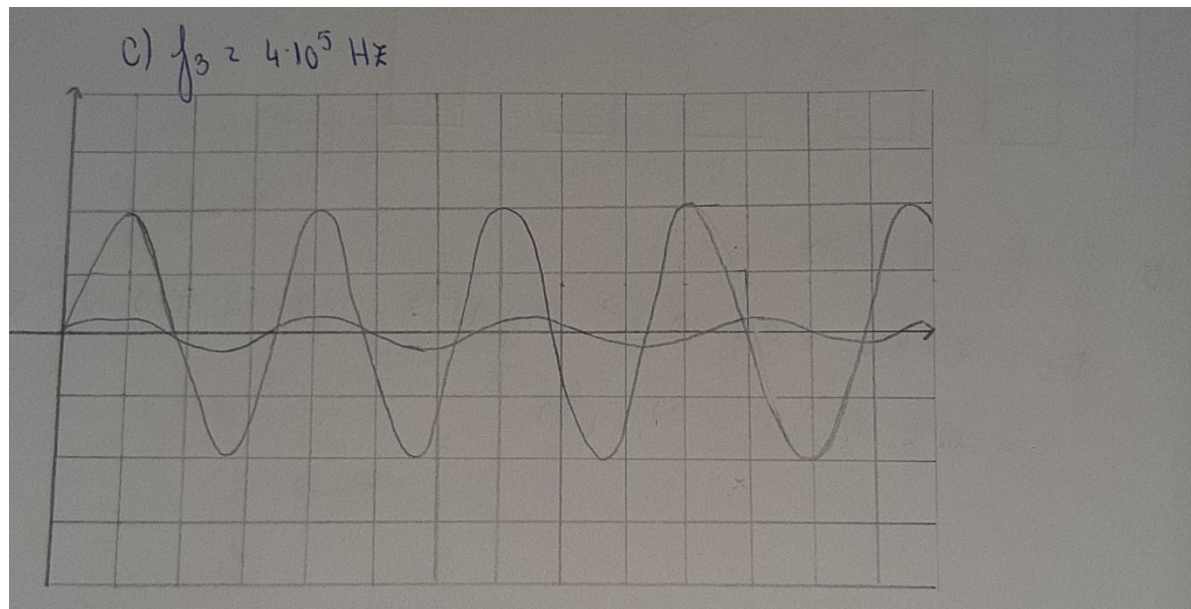





3.1.2 Sommal di untriare rictangular


$$R \approx 10 \text{ k}\Omega$$

$$C \approx 470 \text{ pF}$$
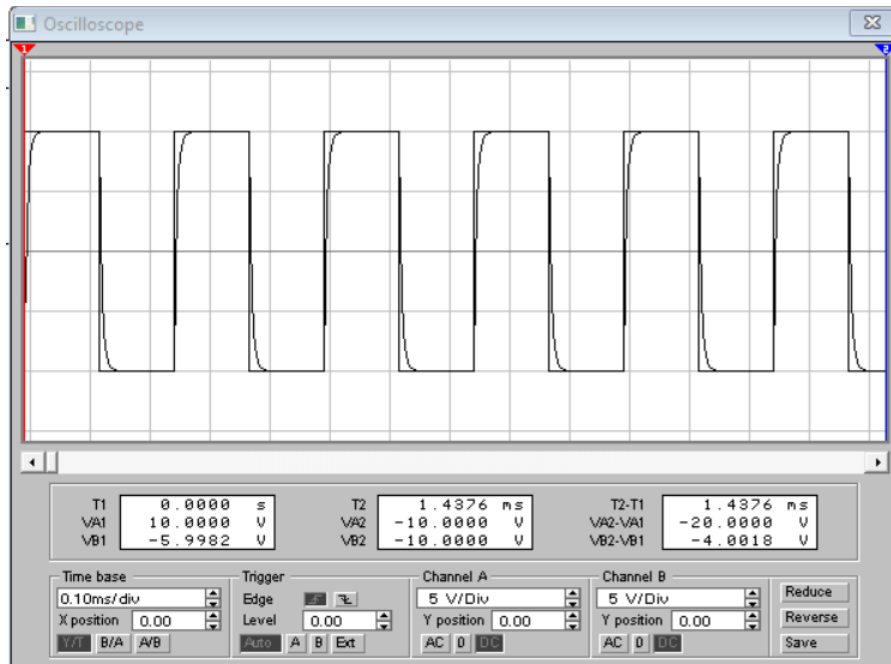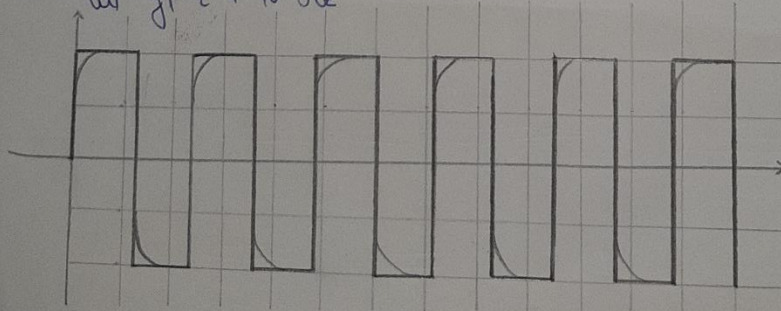
$$\omega \approx 4 \cdot 10^3 \text{ Hz}$$



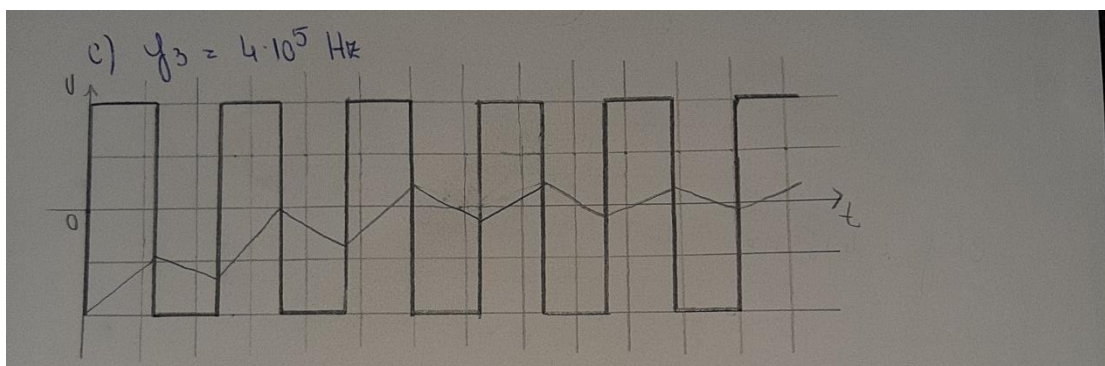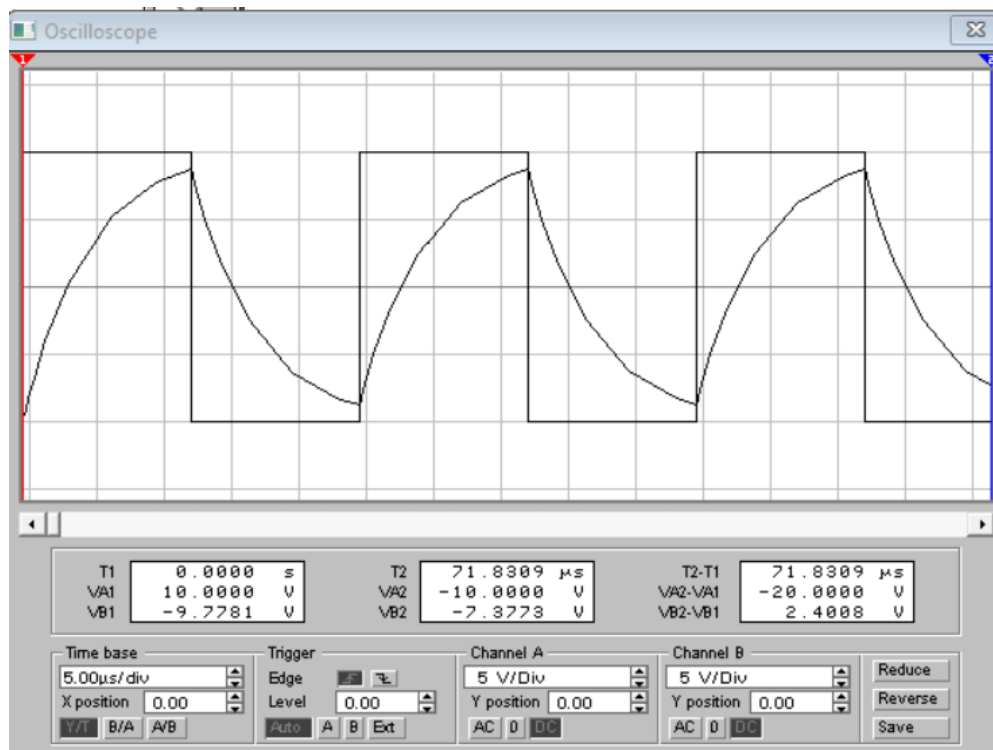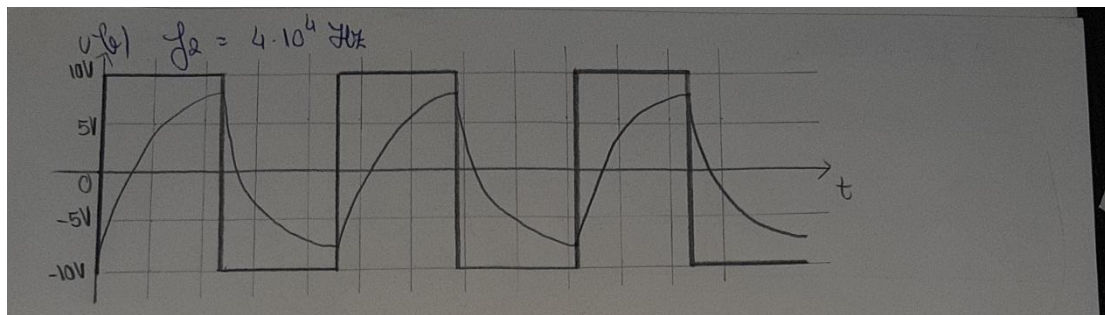

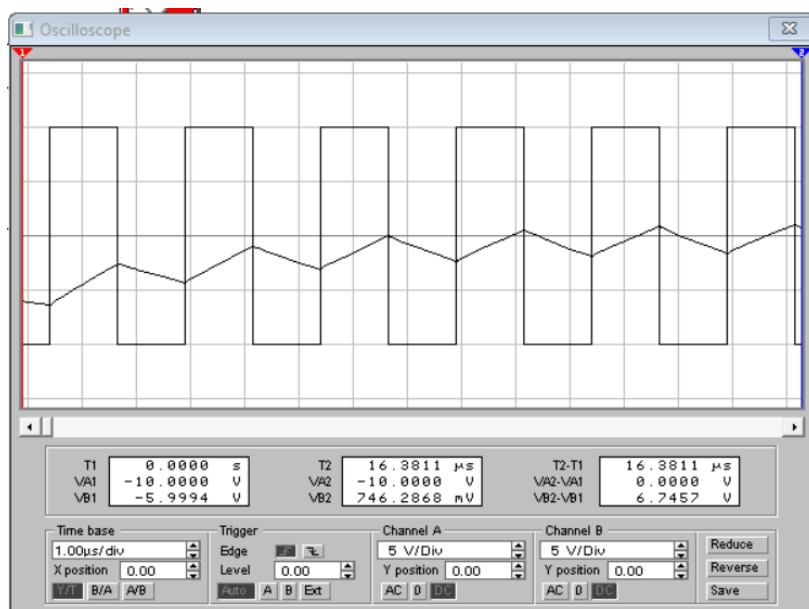

$$B. f = f_1 = 4 \cdot 10^3 \text{ Hz}$$

$$\tau_H = 2,2 RC = 2,2 \cdot 10 \cdot 10^3 \cdot 470 \cdot 10^{-12} = 2,2 \cdot 10 \cdot 470 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-6} =$$

$$= 10,34 \cdot 10^{-6} \text{ s} = 10,34 \text{ μs}$$

